

# Lab 05

105060016 謝承儒

## 一. Lab05-1 : 30-second down counter

### 1. Design Specification :

- A. Input : clk\_crystal //輸入的頻率(100MHz)  
rst //當=1 時，使數字回到 30 並暫停  
push //代表暫停/啟動的按鈕
- B. Output : [7:0] display //七段顯示器的顯示碼  
[3:0] display\_c //控制 4 個顯示器中哪個會改變  
[15:0] LEDs //當數到 00 時，所有 LED 會亮
- C. Wire : clk\_d //除頻後的頻率(1Hz)，用來驅動其他功能  
[1:0] ssd\_ctl //從除頻器輸出，解碼後為 display\_c  
en //當=0，為暫停狀態；當=1，為倒數狀態  
decrease //當=0，無法再倒數(已到 00)；反之則為可以繼續數，接在個位數的 downcounter  
br0 //借位，相當於 decrease，接在十位數的 downcounter
- [3:0] d0 //個位數的值  
[3:0] d1 //十位數的值  
[7:0] display0 //個位數的顯示碼  
[7:0] display1 //十位數的顯示碼

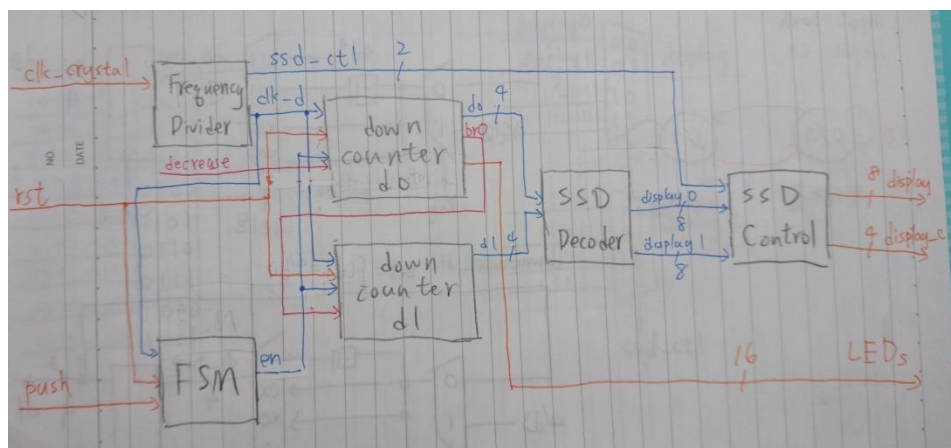


圖 1 Lab05-1 的區塊圖

## 2. Design Implementation :

A. Logic diagram :

a. `decrease = ~(en & (d0==4'b0000) & (d1==4'b0000))`

B. Logic diagram :

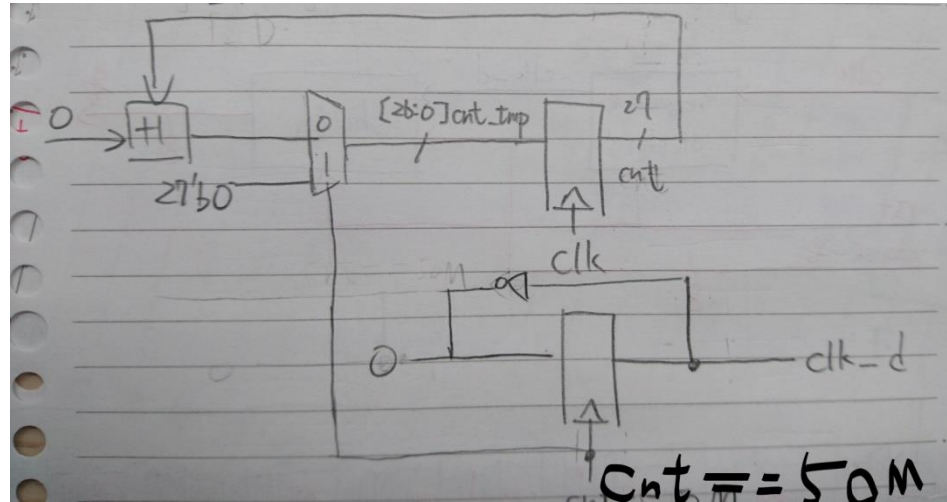


圖 2 Lab05-1 的除頻器(100MHz->1Hz)

 


圖 3 Lab05-1 的 FSM

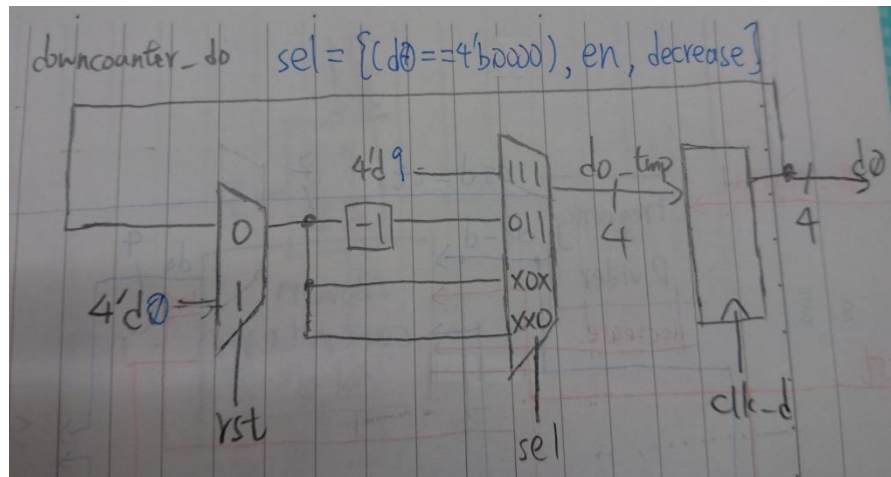


圖 4 Lab05-1 的 downcounter\_d0(個位數)

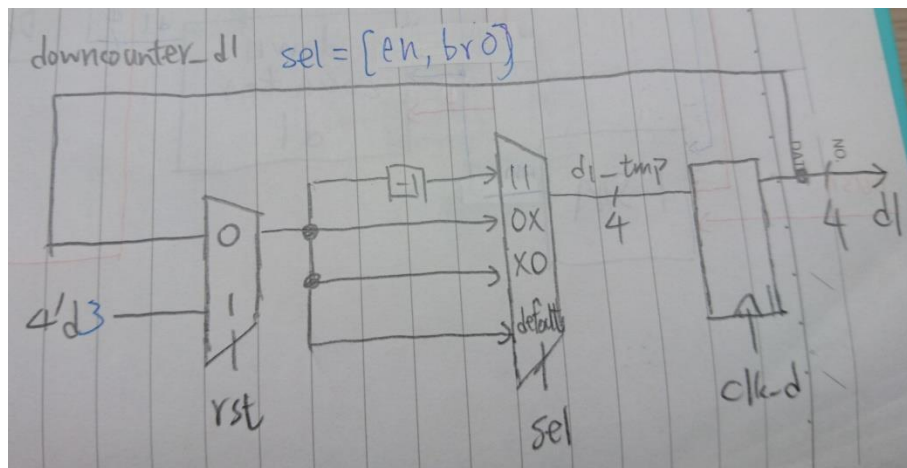


圖 5 Lab05-1 的 downcounter\_d1(個位數)

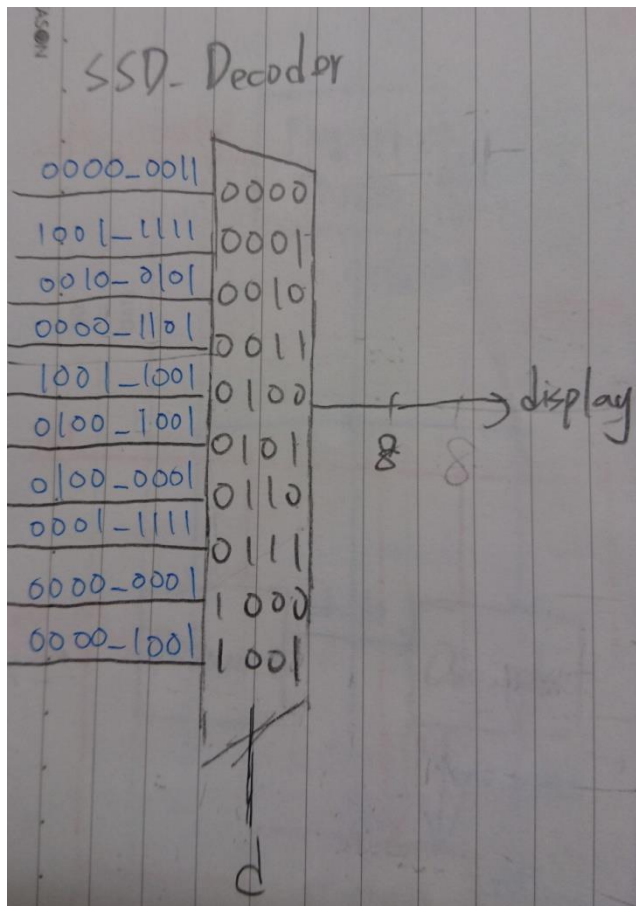


圖 6 Lab05-1 的 SSD Decoder

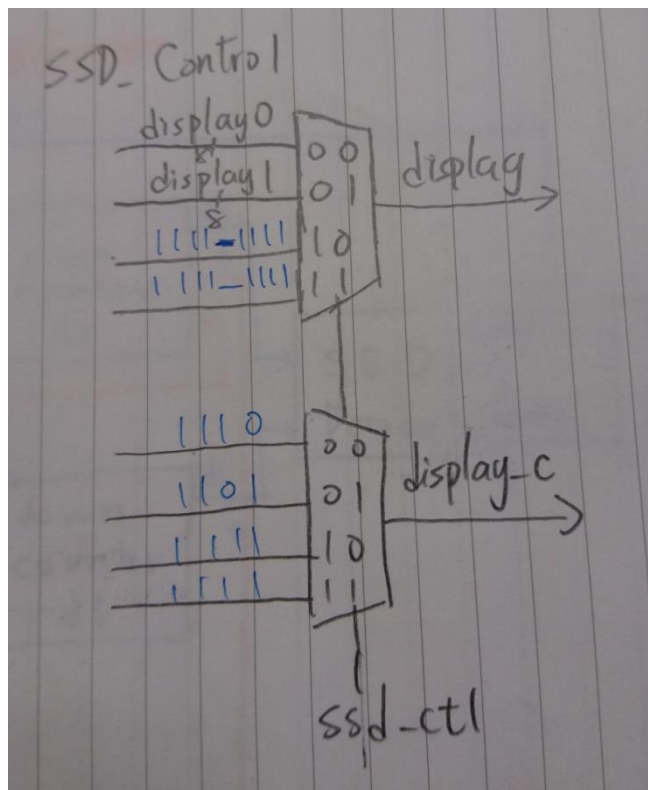


圖 7 Lab05-1 的 SSD Control

C. Pin assignment :

a. Input :

- 1) clk = W5
- 2) rst = T17
- 3) push = W19

b. Output :

- 1) display[0] = V7
- 2) display[1] = U7
- 3) display[2] = V5
- 4) display[3] = U5
- 5) display[4] = V8
- 6) display[5] = U8
- 7) display[6] = W6
- 8) display[7] = W7
- 9) display\_c[0] = U2
- 10) display\_c[1] = U4
- 11) display\_c[2] = V4
- 12) display\_c[3] = W4
- 13) LEDs[0] = U16
- 14) LEDs[1] = E19
- 15) LEDs[2] = U19
- 16) LEDs[3] = V19
- 17) LEDs[4] = W18
- 18) LEDs[5] = U15
- 19) LEDs[6] = U14
- 20) LEDs[7] = V14
- 21) LEDs[8] = V13
- 22) LEDs[9] = V3
- 23) LEDs[10] = W3
- 24) LEDs[11] = U3
- 25) LEDs[12] = P3
- 26) LEDs[13] = N3
- 27) LEDs[14] = P1
- 28) LEDs[15] = L1

### 3. Discussion :

#### A. 思考過程 :

這次要做的是頻率為 1Hz 的 30 秒倒數計時器。按照圖 1 的區塊圖來製作。

##### a. 除頻器:用來製造 1Hz

跟之前的 Lab 相同，用輸入的 `clk(clk_crystal)` 來驅動 27-bit 的 Counter(其值為[26:0]cnt)。在 `cnt=50M` 時，讓 `clk_d = ~clk_d` 且 `cnt` 歸零，達到 1Hz 的效果。除此之外，將其中的兩位輸出(`ssd_ctl`)，作為待會 `SSD_Control` 的其中一個 Input，此次選擇 `cnt[20:19]`。

##### b. FSM:用來決定是暫停/倒數狀態

`state` 有 0 和 1 兩種狀態。

當為 0 時，就代表為暫停狀態且輸出 `en=0` 來讓 Down Counter 停止；當為 1 時，就代表為倒數狀態且輸出 `en=1` 來讓 Down Counter 倒數。

若按下按鈕後(`push=1`)，就會換到另一個狀態(0->1 或 1->0)；反之，若沒按下(`push=0`)，就甚麼事都沒發生(0->0 或 1->1)。

若 `rst` 的話，`state` 便回到 0(暫停)。

##### c. Down Counter

分為個位數和十位數兩個 Down Counter

###### 1) 個位數(d0)

輸入的有 `en`、`decrease` 兩個，其中 `en` 代表是在暫停或倒數狀態，而 `decrease` 代表是否為能數(Ex:到 00)。

若為倒數狀態並還能繼續數(`en=1` 且 `decrease=1`)，就判斷是否數到 0，若非 0 就直接減 1(Ex:29->28)；若為 0 就代表需要借位(Ex:20->19)，將 9 輸進下一個，並輸出 `br0=1`，作為 `d1` 的 `decrease`。

若 `rst` 的話，值便回到 0。

###### 2) 十位數(d1)

基本上和個位數沒什麼差別，只需將 `d0` 輸出的 `br0`，當成 `decrease` 輸入進來就可以。

若 `rst` 的話，值便回到 3。

##### d. SSD Decoder

將 Down Counter 得到的值(`d0`、`d1`)輸入，作為多工器的依據(在 code 裡可用 case 得到相同效果)，解碼成 8-bit 的顯示碼(`display0`、`display1`)，將它們輸入到下個 SSD Control。

##### e. SSD Control

把在除頻器得到的 2-bit 的 `ssd_ctl` 輸入，因為 2-bit 可以得到 4 種

不同的結果(00、01、10、11)，可以作為選擇 SSD 位數的依據，而且因為其變化速度極快，讓本來是依序做的動作，看起來像是同時並行的。

當 `ssd_ctl_en=00` 時，便將 `display0` 輸出(`display`)，並將 `display_c` 輸出為 1110。如此顯示器上便只有最後一位可以改變，保留其他三個的字母。其他 `ssd_ctl` 的情況也是一樣，不過因為這是只用到後面 2 位，因此當 `ssd_ctl` 為 10、11 時，便把 `display` 和 `display_c` 所有 bit 都設成 1，讓它們不會亮，避免 bug 出現。

**B. 過程中的 Bug：**

若是按的時間過久，便會因為經過兩次 `clk` 的 `posedge`，而回到原本的狀態(Ex:0->1->0)；但按得太短，就會因為沒有經過 `posedge`，而沒有變化。必須按的時間剛好通過 1 次 `posedge`，才能順利變換狀態。這問題可以利用 One Pulse 來替換原本的 push 解決，在 Lab05-2 便是這樣。

## 二.Lab05-2 : 30-second down counter (短按暫停 長按回到 30)

### 1. Design Specification :

A. Input :	<code>clk_crystal</code>	//輸入的頻率(100MHz)
	<code>rst</code>	//當=1 時，回到 30 並暫停
	<code>pb_in</code>	//按鈕，短按暫停/倒數，長按回到 30
B. Output :	<code>[7:0] display</code>	//七段顯示器的顯示碼
	<code>[3:0] display_c</code>	//決定哪個顯示器改變
	<code>LEDs</code>	//數到 00 讓所有 LED 亮起
C. Wire :	<code>clk_d</code>	//除頻後頻率(1Hz)，用來驅動 downcounter
	<code>clk_100</code>	//除頻後頻率(100Hz)，驅動 FSM 相關功能
	<code>[1:0] ssd_ctl</code>	//從除頻器輸出，解碼後為 <code>display_c</code>
	<code>pb_de</code>	//經過 Debounce 後的 <code>pb_in</code>
	<code>one_pulse</code>	//經過 One_pulse 處理後，產生為期 1 週期的 1
	<code>en</code>	//0 為暫停，1 為倒數
	<code>rst_2</code>	//功能同 <code>rst</code> ，由 FSM 輸出







 


圖 10 Lab05-2 的除頻器(100MHz->100Hz)

 


圖 11 Lab05-2 的 Debounce


 


圖 12 Lab05-2 的 One pulse

FSM:

① rst-zen

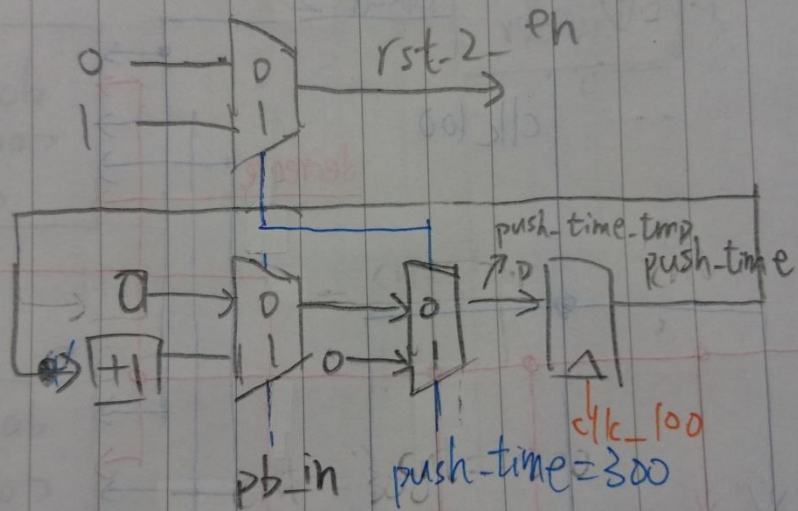

② input: one-pulse, rst, z-en

output: en/rst-2

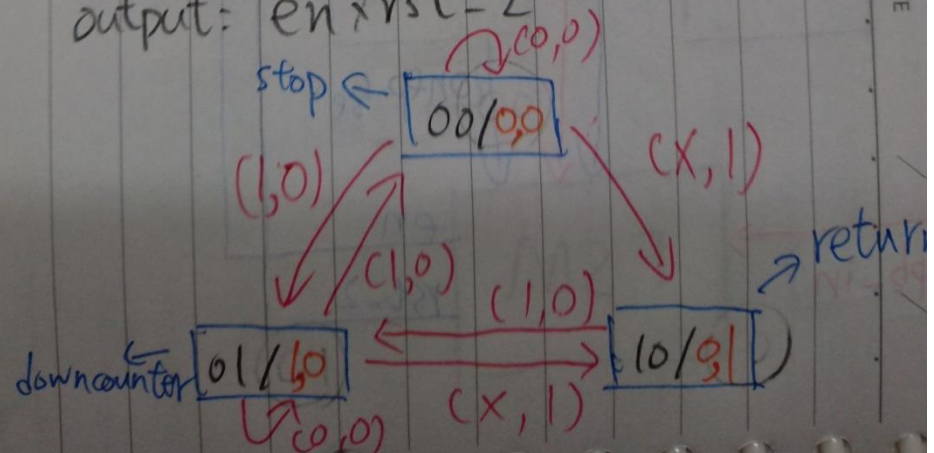


圖 13 Lab05-2 的 FSM

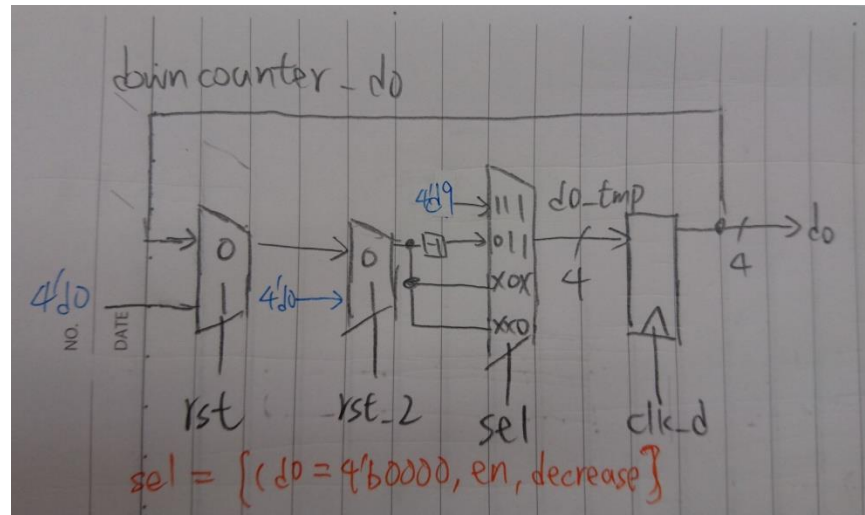


圖 14 Lab05-2 的 downcounter\_d0(個位數)

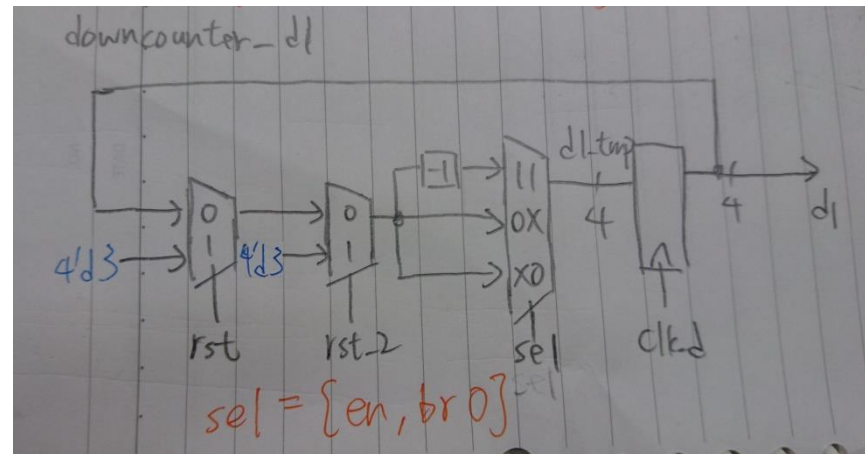


圖 15 Lab05-2 的 downcounter\_d1(十位數)

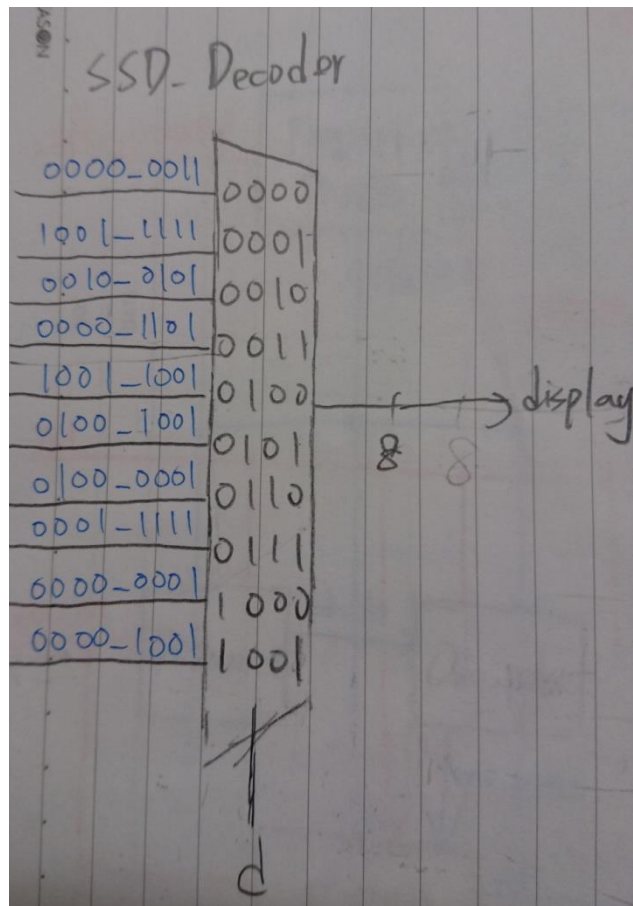


圖 16 Lab05-2 的 SSD Decoder

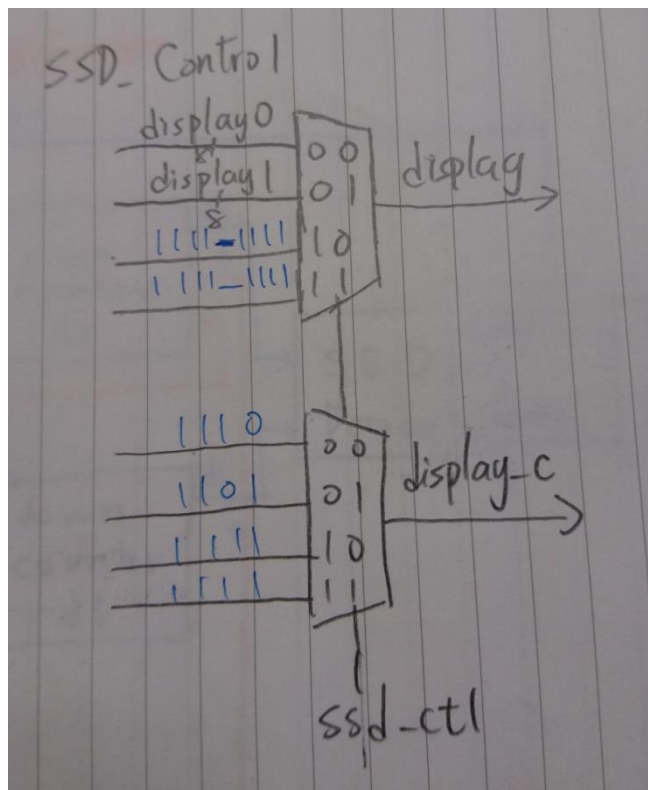


圖 17 Lab05-2 的 SSD Control

B. Pin assignment :

a. Input :

- 1) clk : W5
- 2) rst : T17
- 3) pb\_in : W19

b. Output :

- 1) display[0] = V7
- 2) display[1] = U7
- 3) display[2] = V5
- 4) display[3] = U5
- 5) display[4] = V8
- 6) display[5] = U8
- 7) display[6] = W6
- 8) display[7] = W7
- 9) display\_c[0] = U2
- 10) display\_c[1] = U4
- 11) display\_c[2] = V4
- 12) display\_c[3] = W4
- 13) LEDs[0] = U16
- 14) LEDs[1] = E19
- 15) LEDs[2] = U19
- 16) LEDs[3] = V19
- 17) LEDs[4] = W18
- 18) LEDs[5] = U15
- 19) LEDs[6] = U14
- 20) LEDs[7] = V14
- 21) LEDs[8] = V13
- 22) LEDs[9] = V3
- 23) LEDs[10] = W3
- 24) LEDs[11] = U3
- 25) LEDs[12] = P3
- 26) LEDs[13] = N3
- 27) LEDs[14] = P1
- 28) LEDs[15] = L1

### 3. Discussion :

#### A. 思考過程 :

這次要做的是頻率為 1Hz 的 30 秒倒數計時器，而且將暫停/倒數和回到 30 做在同一個按鈕，利用短按(暫停/倒數)和長按(回到 30)來達到目的。基本上和 Lab05-1 一樣，但多了新的頻率(100Hz)，和 Debounce、One Pulse 來製造短按的效果，並修改 FSM。

##### a. 第二個除頻器：製造 100Hz

只需將除頻器中的條件"cnt==50M"改為"cnt==500k"便可以製造出 100Hz 的頻率。

##### b. Debounce：消除不穩定的震盪

當我們按下按鈕時，其內部的彈簧會發生震盪，有時表面上只按 1 次，實際上內部發生的震盪導致按了 3 次。

利用一個 4-bit 的 Shifter，每次 clk 都將現在按鈕的狀態輸入(pb\_in)，若 4 個都為 1，則輸出 pb\_de=1。因為是由電腦模擬出來的，不會有不穩定的震盪。

##### c. One Pulse：製造只會為期 1 週期的 1=>短按

將剛得到的 pb\_de 輸入進 Flip Flop(FF)，只有當 clk posedge 時，FF 才會打開讓值通過，因此 FF 後的值(pb\_de\_delay)會和進來前的(pb\_de)有 1clk 的誤差。

將~(pb\_de\_delay)和 pb\_de 做 and，便可以製造出只會為期 1 週期的 1，這可以來當作短按的效果。

##### d. 修改 FSM

此部分分為兩個

###### 1) 計算按住時間的 Counter->長按

設計一個 Counter，每次 clk posedge 時，若為按住狀態(pb\_in=1)，則將裡面的值 cnt 加 1。當 cnt 加到 300(3 秒)，便輸出 rst\_2\_en=1，作為待會 FSM 的其中一個 input。

###### 2) FSM

Input : one\_pulse、rst\_2\_en

Output : en、rst\_2

State : 00(暫停)、01(倒數)、10(回到 30)

若 state=00，則輸出 en=0、rst\_2=0。此時若 one\_pulse=1，則 state 跳到 01；若 rst\_2\_en=1，則 state 跳到 10；其餘情況便仍然維持原樣。

若 state=01，則輸出 en=1、rst\_2=0。此時若 one\_pulse=1，則 state 跳到 00；若 rst\_2\_en=1，則 state 跳到 10；其餘情況便仍然維持原樣。

若 `state=00`，則輸出 `en=0`、`rst_2=0`。此時若 `one_pulse=1`，則 `state` 跳到 `01`；其餘情況便仍然維持原樣。

B. 過程中的 Bug：

起初只將 100Hz 的頻率接上 `Debounce`、`One Pulse`，沒有接上 `FSM`，如此在 1Hz 的 `FSM` 中，為期 0.01 秒的 `One Pulse` 便會顯得太短，無法改變 `state`。之後將 `FSM` 也接上 100Hz 的頻率就解決了。

### 三.Conclusion：

這次實驗雖然只有 2 個，但耗時反而比之前實驗久，果然實驗越到後面就越複雜，準時完成實驗越來越困難啦。

### 四.Reference：

1. 老師給的實驗講義

讓我知道 `code` 怎麼打，還有如何處理按鈕的震盪問題，跟製造 1 週期的 1。