

# Lab 04

105060016 謝承儒

## 一. Lab04-1 : 8-bit Shifter

### 1. Design Specification :

- A. Input : clk //輸入的頻率(100MHz)  
rst //當=1 時，使板子暫停運作
- B. Output : [7:0]q //為這次移位的值，當 rst=1 時，其值為 01010101
- C. Wire : clk\_d //除頻後的頻率(1Hz)，用來驅動 Shifte

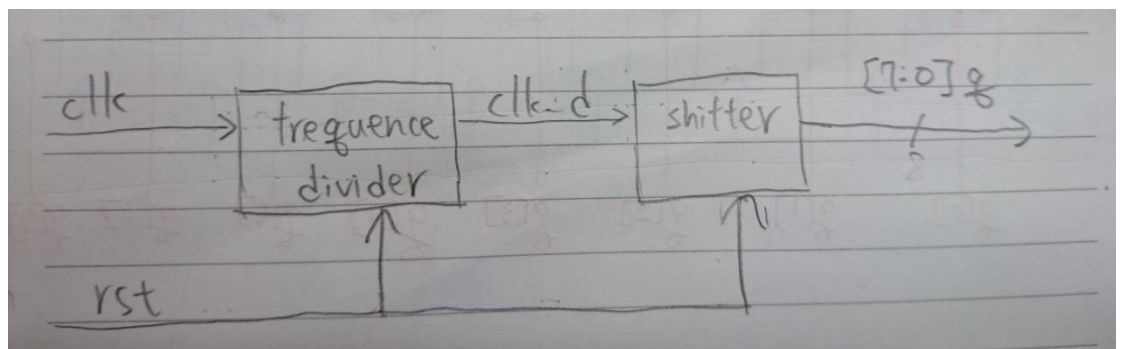


圖 1 Lab04-1 的區塊圖

### 2. Design Implementation :

- A. Logic diagram :

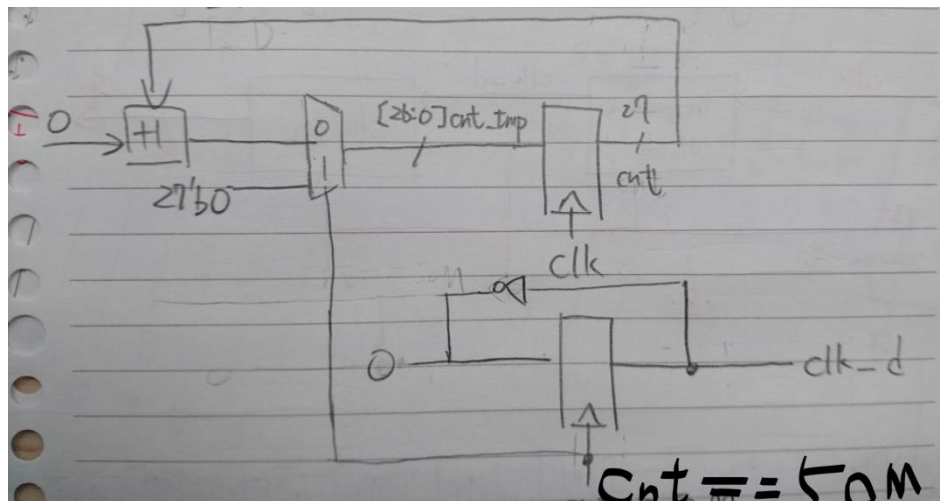


圖 2 Lab04-1 的除頻器(100MHz->1Hz)

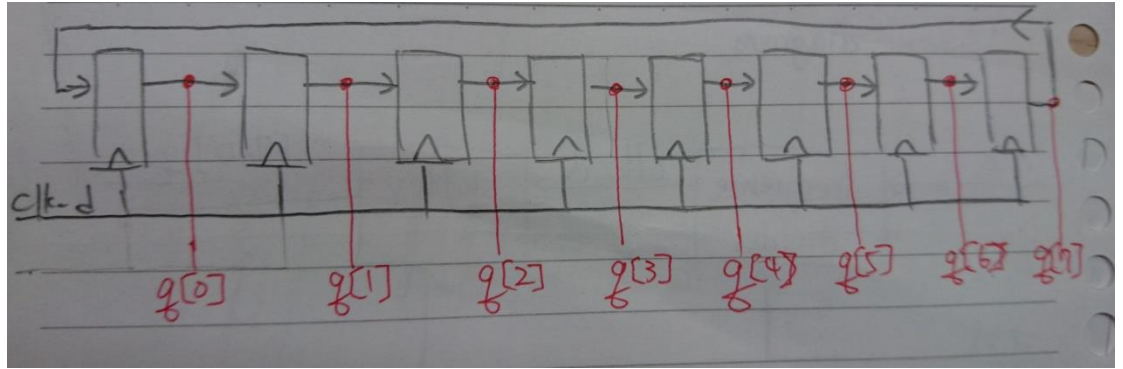


圖 3 Lab04-1 的 8-bit 移位器

B. Pin assignment :

a. Input :

- 1) clk = W5
- 2) rst = R2

b. Output :

- 1) q[0] = U16
- 2) q[1] = E19
- 3) q[2] = U19
- 4) q[3] = V19
- 5) q[4] = W18
- 6) q[5] = U15
- 7) q[6] = U14
- 8) q[7] = V14

### 3. Discussion :

A. 思考過程 :

這實驗室要做 1Hz 的 8-bit Shifter。

首先，利用上次 Lab03 做出來的成果，設計一個 Counter 以 clk 驅動，每當它數到 50M 時，就將其歸零並把  $\text{clk\_d} = \sim\text{clk\_d}$ ，如此 clk\_d 便為 1Hz。

接著把 clk\_d 輸入到 Shifter，每次 clk\_d posedge 時，就將 q 裡面的每一位往下一位送。Code 裡使用 " $\leq$ " 便可以讓每位數 Shift 動作同時執行，若使用 "=" 便有可能把其中的值改變。

B. 過程中的 Bug :

沒有遇到甚麼 Bug。

## 二.Lab04-2 : 8-bit Shifter(可手動輸入)

## 1. Design Specification :

- |                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| A. Input : clk     | //輸入的頻率(100MHz)            |
| rst                | //當=1 時，使板子暫停運作            |
| [7:0] choose_q     | //當 rst=1 時，q 是其值，可以手動輸入   |
| B. Output : [7:0]q | //為這次移位的值，當 rst=1 時可以改變    |
| C. Wire : clk_d    | //除頻後的頻率(1Hz)，用來驅動 Shifter |

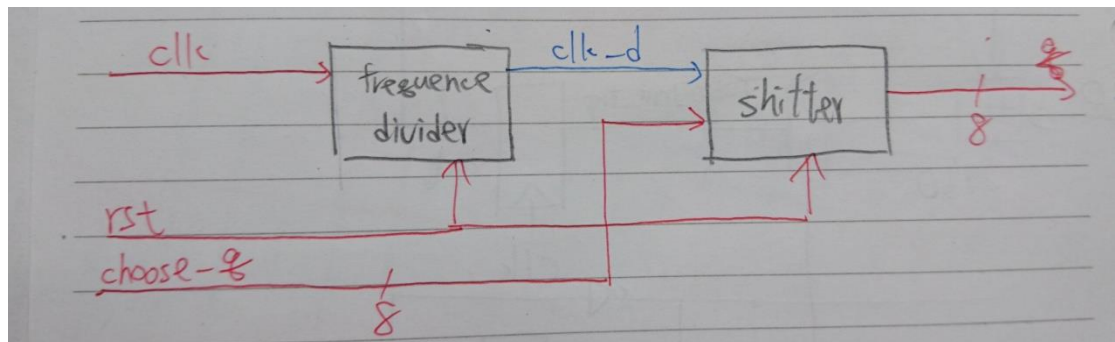


圖 4 Lab04-2 的區塊圖

## 2. Design Implementation :

- A. Logic diagram :

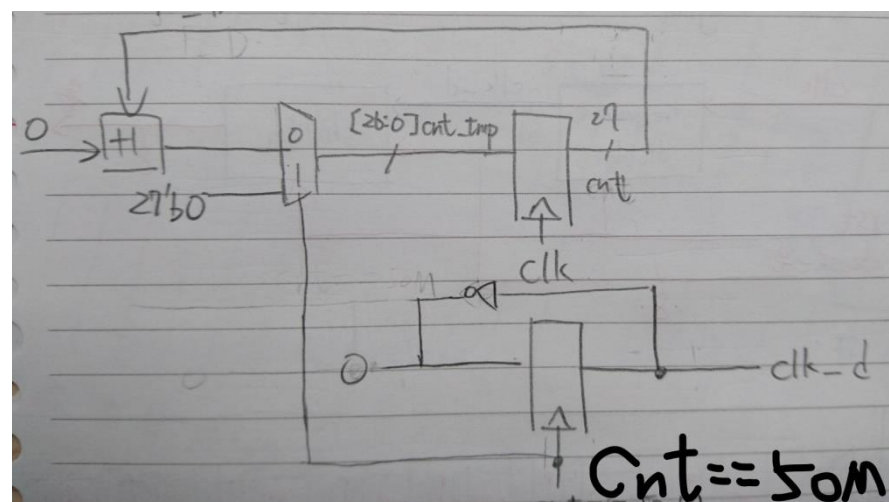


圖 5 Lab04-2 的除頻器(100MHz->1Hz)

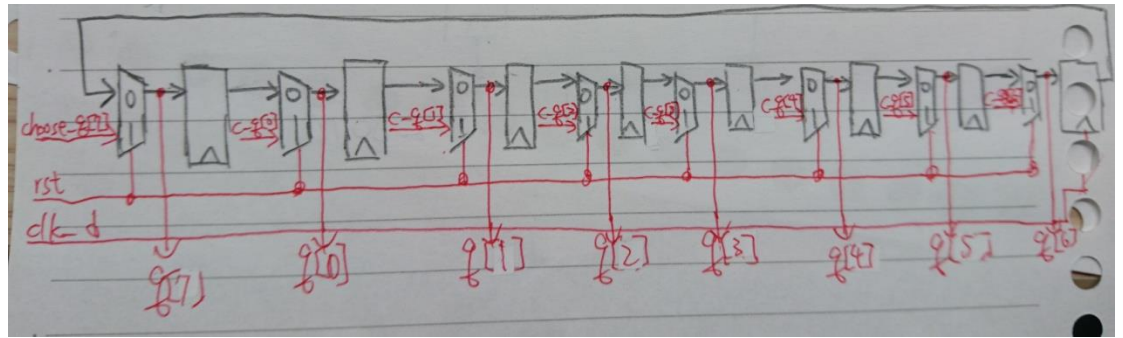


圖 6 Lab04-2 的 8-bit 移位器

B. Pin assignment :

a. Input :

- 1) clk : W5
- 2) rst : R2
- 3) choose\_q[0] = V17
- 4) choose\_q[1] = V16
- 5) choose\_q[2] = W16
- 6) choose\_q[3] = W17
- 7) choose\_q[4] = W15
- 8) choose\_q[5] = V15
- 9) choose\_q[6] = W14
- 10) choose\_q[7] = W13

b. Output :

- 1) q[0] = E19
- 2) q[1] = U16
- 3) q[2] = U19
- 4) q[3] = V19
- 5) q[4] = W18
- 6) q[5] = U15
- 7) q[6] = U14
- 8) q[7] = V14

### 3. Discussion :

A. 思考過程 :

這實驗要做的是當  $rst=1$  時可以手動輸入新的值([7:0]choose\_q)來取代本來的值([7:0]q)。

除頻器可以利用前個實驗 Lab04-1 的結果。而 Shifter 也跟 Lab04-1 差異不大，只需在  $rst=1$  時，將 choose\_q 輸入給 q 即可。

B. 過程中的 Bug :

本來這題要做出真正的隨機(Random)，可以直接從除頻器裡的

Counter 輸出現在的值，再輸入給  $q$ 。其值是由板子上的震盪器(W5)中得到的，因此變化極快，每一次  $rst$  開關後我們都很難控制得到的值，達到近似隨機的效果。

### 三.Lab04-3 : ntHUEE 的跑馬燈

#### 1. Design Specification :

- A. Input :  $clk\_crystal$  //板子輸入的頻率(100MHz)  
 $rst$  //讓板子暫停運作
- B. Output : [7:0]  $display$  //七段顯示器的顯示碼  
[3:0]  $display\_c$  //用來決定  $display$  放入哪一位
- C. Wire :  $clk\_d$  //除頻後的頻率(1Hz)，用來驅動 Shifter  
[1:0]  $ssd\_ctl\_en$  //用來決定此次處理的是 SSD 的哪一位  
[2:0]  $D0, D1, D2, D3$  //為 Shifter 輸出的 4 個 3-bit 碼  
[7:0]  $Display0, Display1, Display2, Display3$   
//為由  $D0\sim3$  解碼出來的顯示

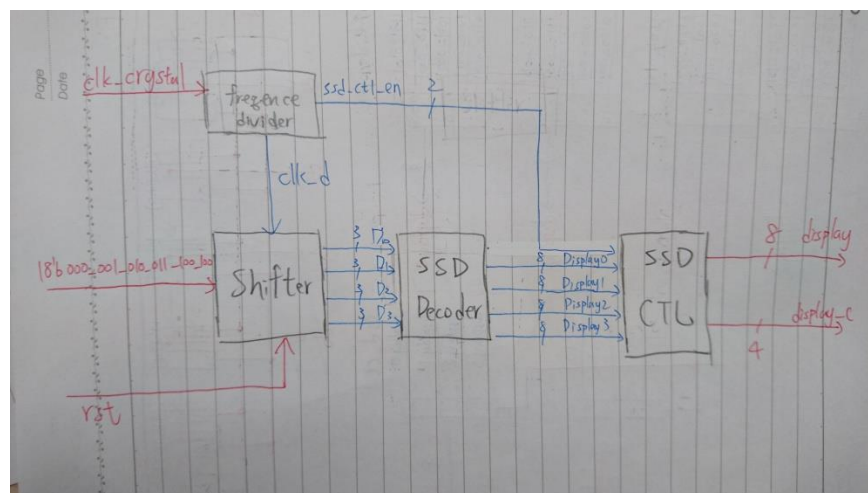


圖 7 Lab04-3 的區塊圖

## 2. Design Implementation :

A. Logic function :

- $ssd\_ctl\_en = cnt[20:19];$
- $D0 = nthuee[8:6]$
- $D1 = nthuee[11:9]$
- $D2 = nthuee[14:12]$
- $D3 = nthuee[17:15]$

B. Logic diagram :

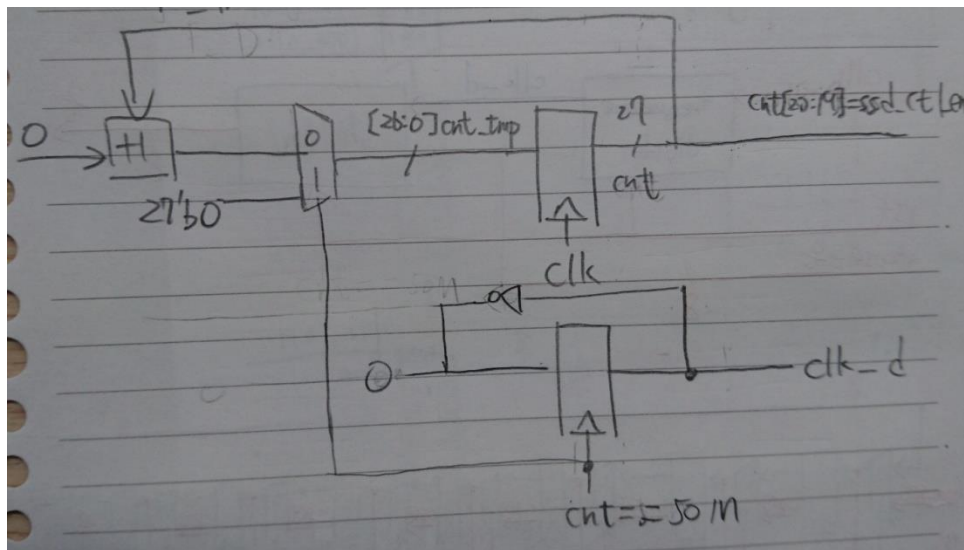


圖 8 Lab04-3 除頻器

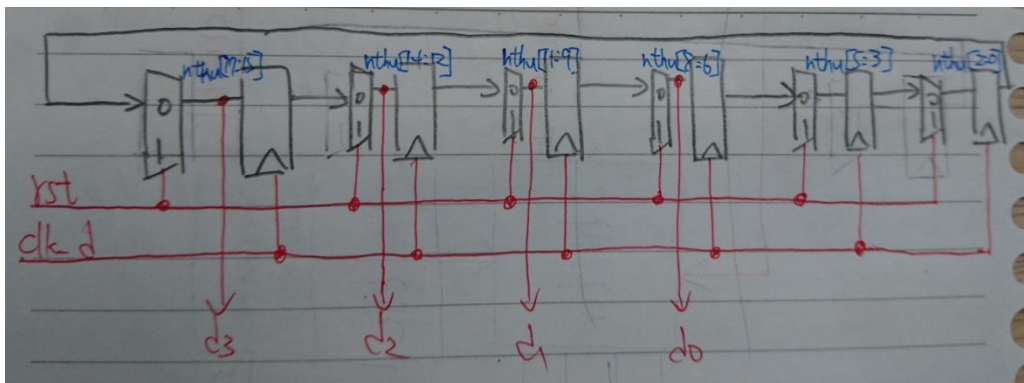


圖 9 Lab04-3 Shifter



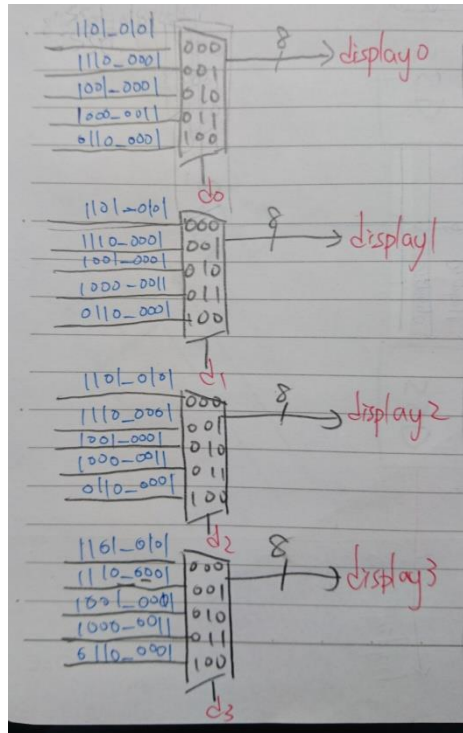


圖 10 Lab04-3 3->8 SSD(七段顯示器) Decoder

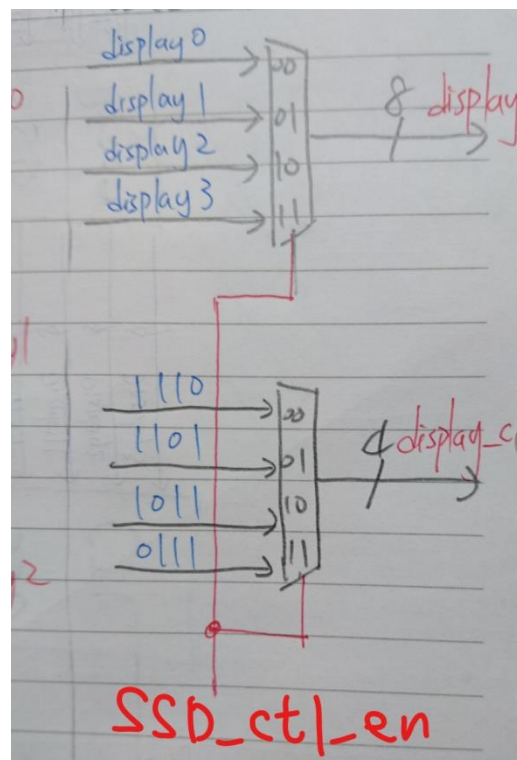


圖 11 Lab04-3 SSD Control

C. Pin assignment :

a. Input :

- 1) clk\_crystal = W5
- 2) rst = V17

b. Output :

- 1) display[0] = V7
- 2) display[1] = U7
- 3) display[2] = V5
- 4) display[3] = U5
- 5) display[4] = V8
- 6) display[5] = U8
- 7) display[6] = W6
- 8) display[7] = W7
- 9) display\_c[0] = U2
- 10) display\_c[1] = U4
- 11) display\_c[2] = V4
- 12) display\_c[3] = W4

### 3. Discussion :

A. 思考過程 :

這次要做的是頻率為 1Hz 的 ntHUEE 的跑馬燈。按照圖 7 的區塊圖來解釋。

a. 100MHz->1Hz 的除頻器

用輸入的 clk(clk\_crystal)來驅動 27-bit 的 Counter(其值為[26:0]cnt)。  
在 cnt=50M 時，讓 clk\_d = ~clk\_d 且 cnt 歸零，達到 1Hz 的效果。  
除此之外，將其中的兩位(ssd\_ctl\_en)輸出，作為待會 SSD\_Control 的其中一個 Input，此次選擇 cnt[20:19]。

b. 一次移 3-bit 的 Shifter

將 a 的 1Hz 的 clk\_d 輸入來驅動 Shifter，其中移動的值稱為 [17:0]nthuee，初始值為 000\_001\_010\_011\_100\_100，每 3-bit 代表 1 個字母(000 為 n、001 為 t、010 為 H、011 為 U、100 為 E)。因此，每次移 3-bit 就代表移 1 個字母，再將前 4 組 3-bit 碼輸出 (D0~D3)作為下個 SSD Decoder 的 Input。

c. SSD Decoder

將 b 處得到的 4 組 3-bit 碼輸入，作為多工器的依據(在 code 裡可用 case 得到相同效果)，得出 4 組 8-bit 的顯示碼(Display0~Display3)，將它們輸入到下個 SSD Control。

d. SSD Control



把在 a 處得到的 2-bit 的 `ssd_ctl_en` 輸入，因為 2-bit 可以得到 4 種不同的結果(00、01、10、11)，可以作為選擇 SSD 位數的依據，而且因為其變化速度極快，讓本來是依序做的動作，看起來像是同時並行的。

當 `ssd_ctl_en=00` 時，便將 `display0` 輸出(`display`)，並將 `display_c` 輸出為 1110。如此顯示器上便只有最後一位可以改變，保留其他三個的字母。其他 `ssd_ctl_en` 的情況也是一樣。

**B. 遇到的 Bug：**

中間常常把變數的寬度宣告錯誤，像是本來要 8-bit 的 `display`，卻宣告成 `[8:0]display`，導致顯示出來的結果不符合預期。除此之外，還打錯名稱，像是 `ssd_ctl_en` 用到時打成 `ssd_ctl`，結果輸出的值沒有改變，可是這類的 bug 不會導致無法編譯，因為系統很“好意”的幫你宣告，讓 code 能順利編譯。

## 四.Conclusion：

這次實驗因為一堆小 bug 而出錯，但這類 bug 又不會導致編譯錯誤或是成為 critical warning，讓 debug 的時間大幅增加，真是讓人感到無力。

## 五.Reference：

1. 老師給的實驗講義  
讓我知道 code 怎麼打。
2. 上學期的邏輯設計講義  
讓我知道 Shifter 的原理